 


Trabalho 4 - parte 2

□ Controlador de interrupções

- Circuito que gerencia pedidos de interrupção de acordo com prioridades
- Dá suporte ao mascaramento de pedidos interrupções




- Quando uma ou mais entradas de interrupção está ativa, o controlador gera uma interrupção para o processador
- O controlador resolve a prioridade das requisições de interrupção (*irq*), quando várias estão ativas simultaneamente
- Ao interromper o processador, o controlador indica o número da interrupção a ser atendida (barramento de dados)
- Possui tipicamente 8 entradas de *irqs*
- Controladores de interrupções podem ser cascadeados a fim de suportar mais *irqs*

Trabalho 4 - parte 2

□ Controlador de interrupções

- Em certos momentos, durante a operação normal do processador pode ser necessário desabilitar todas interrupções ou apenas algumas (e.g. seção crítica)
- Usa-se o termo mascarar quando se deseja desabilitar alguma(s) interrupção(ões) em específico
- O mascaramento das interrupções é controlado por um registrador que contém a máscara de interrupções
 - Cada *bit* do registrador de máscara habilita/desabilita uma *irq*

 

Trabalho 4 - parte 2

Exemplo parcial de controlador de interrupções com 4 IRQs mascaráveis

Cada bit do registrador controla o mascaramento da IRQ correspondente (Leitura/Escrita via SW)


Identificação da IRQ de maior prioridade (Leitura via SW)

Seleciona a IRQ de maior prioridade

Registro das IRQs


Habilitam/desabilitam IRQs

Gera interrupção para o processador

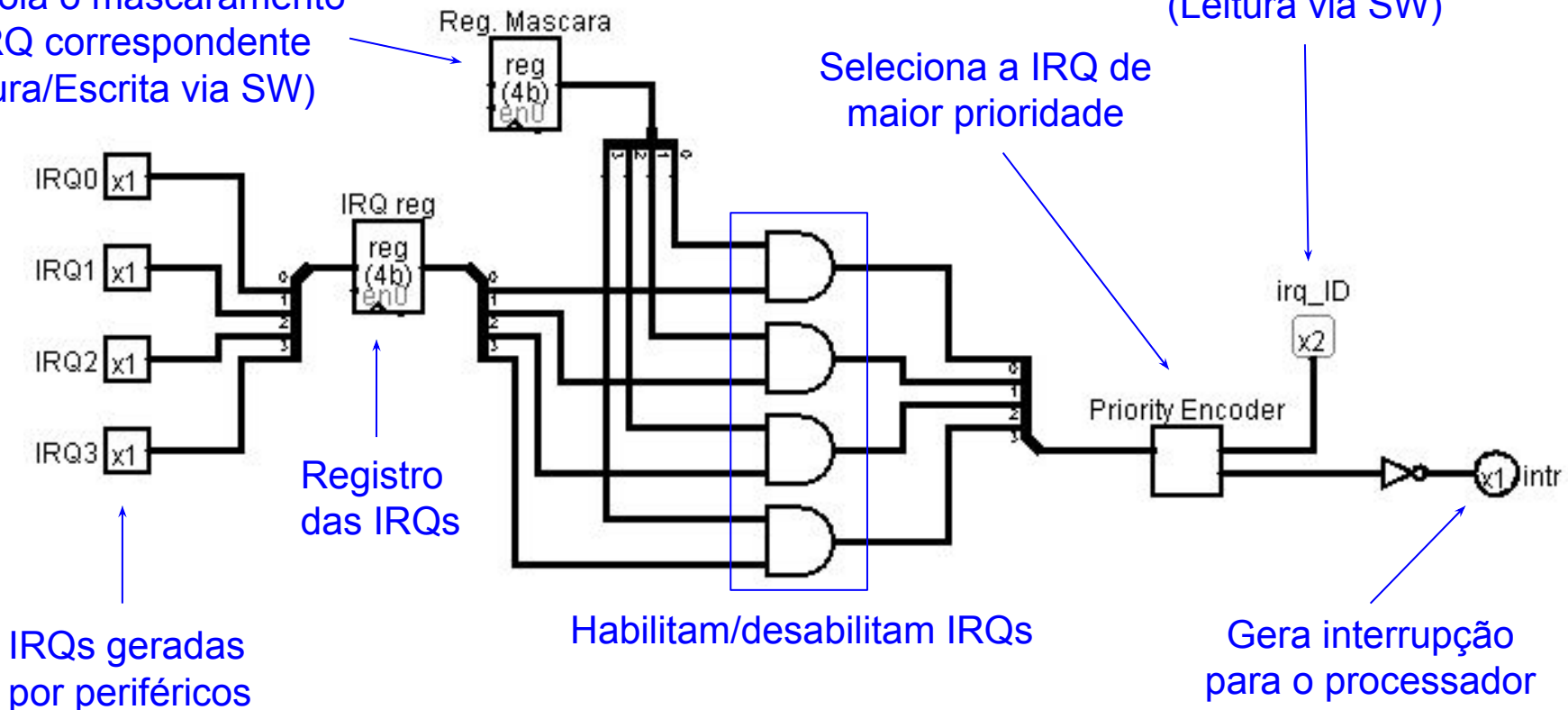

Trabalho 4 - parte 2

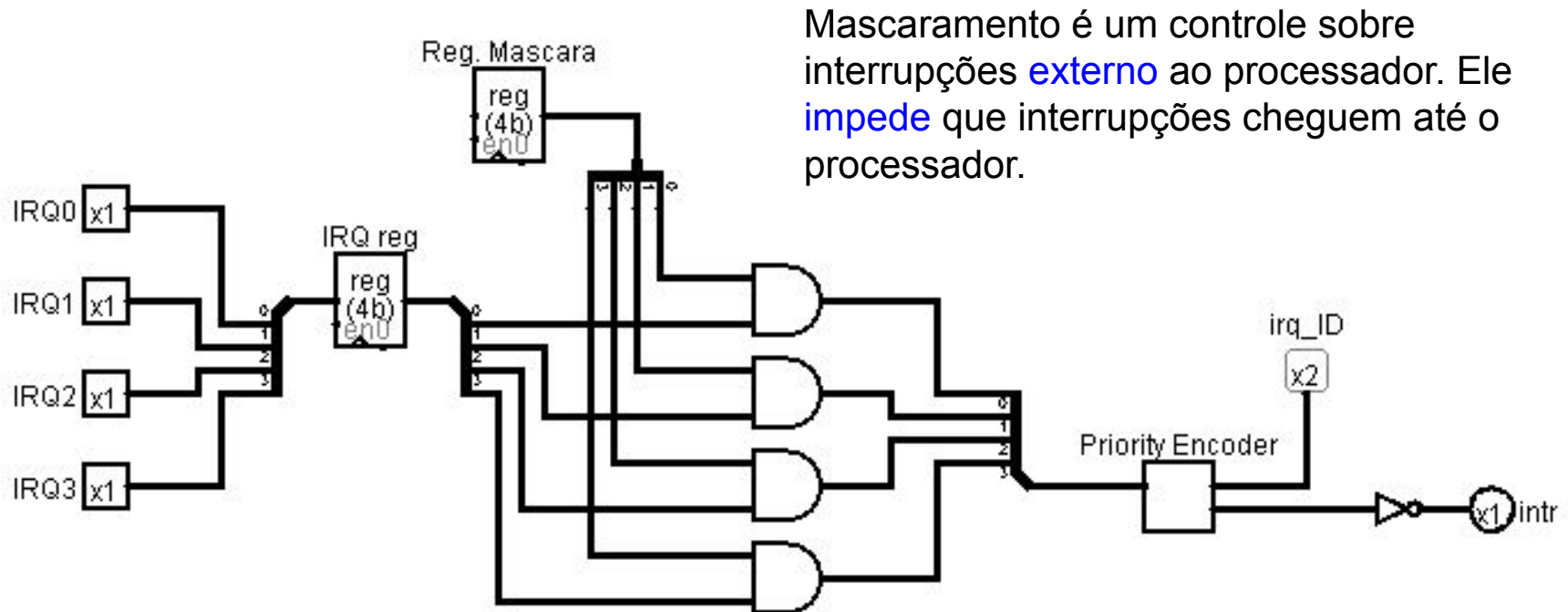- Exemplo parcial de controlador de interrupções com 4 IRQs mascaráveis




Mascaramento é um controle sobre interrupções **externo** ao processador. Ele **impede** que interrupções cheguem até o processador.

A desabilitação das interrupções é um controle **interno** ao processador. Ele **ignora** interrupções que chegam até o processador (mais seguro).

Trabalho 4 - parte 2

- Adicionar um controlador de interrupções (PIC) ao MIPS_μC
 - Os bits (15:12) da porta de E/S podem ser utilizados como entradas externas de interrupção e devem ser ligadas ao PIC
 - Utilizar as entradas de interrupção do PIC de 7:4 (menor prioridade)
 - As demais entradas de interrupção do PIC (3:0) devem ser mantidas em 0 (fazer isso no *port map* em MIPS_uC.vhd)

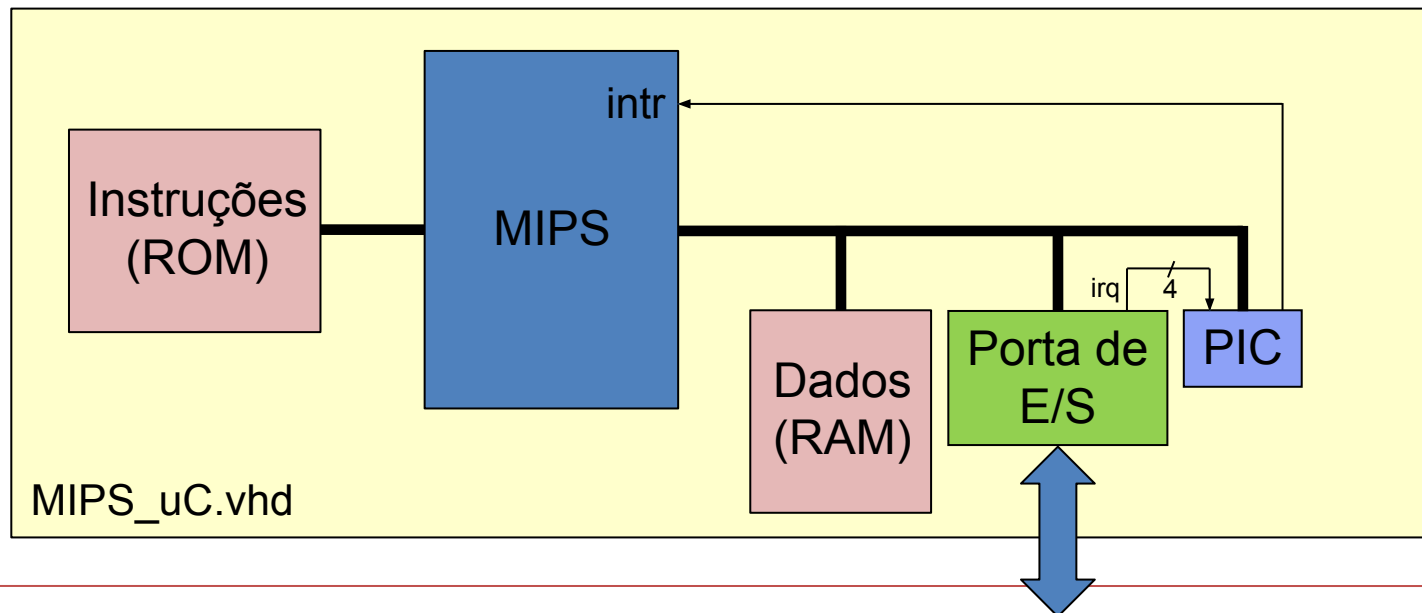

Trabalho 4 - parte 2

- Adicionar um controlador de interrupções (PIC) ao MIPS_μC
 - Moodle: InterruptController.vhd

```
entity InterruptController is
  generic (
    IRQ_ID_ADDR: std_logic_vector(1 downto 0); -- Irq number address (Read)
    MASK_ADDR: std_logic_vector(1 downto 0); -- Mask register address (R/W)
    INT_ACK_ADDR: std_logic_vector(1 downto 0) -- Interrupt ack address
  )
  port (
    clk      : in std_logic;
    rst      : in std_logic;
    data      : inout std_logic_vector (7 downto 0);
    address   : in std_logic_vector (1 downto 0);
    rw        : in std_logic; -- rw = 0: Read; rw = 1: Write
    ce        : in std_logic;
    intr      : out std_logic; -- To processor
    irq       : in std_logic_vector (7 downto 0) -- Interrupt request
  );
end InterruptController ;
```

Atenção
barramento bidirecional

↑
0) -- Interrupt request
Maior prioridade

Trabalho 4 - parte 2

■ Tramento de interrupção vetorizada

- Criar *array* e em cada posição armazenar o endereço de um *handler*

int irq_handlers[8];

- No *boot* ou na declaração, inicializar o *array* com os endereços dos *handlers*

- No *boot*

- irq_handlers[0] = endereço do *irq0_handler*
- irq_handlers[1] = endereço do *irq1_handler*
- ...

- Na declaração

- irq_handlers .word irq0_handler irq1_handler ...

Trabalho 4 - parte 2

■ Tramento de interrupção vetorizada

- Ao ser interrompido, o processador desvia para a ISR
- Após o salvamento de contexto, deve-se ler do PIC o **número da interrupção a ser tratada** (IRQ_ID_ADDR)
- Este número deve ser usado para indexar o **array de endereços** de *handlers* e recuperar o endereço do *handler* correspondente
 - Carregar endereço em um registrador e utilizar a instrução *jalr*
- O processador então salta para o endereço do *handler* e executa a rotina
- Após executar o *handler* e **antes** de recuperar o contexto, o processador deve notificar o PIC que a interrupção já foi tratada
 - Escrever em INT_ACK_ADDR o número da interrupção tratada
- **O PIC elimina a necessidade de verificar todos os periféricos a fim de indentificar a origem da IRQ (*polled interrupt*)**
 - O tempo para descobrir a origem passa a ser constante

Trabalho 4 - parte 2

- Tramento de interrupção vetorizada
 - Estrutura da ISR

InterruptionServiceRoutine:

1. Salvamento de contexto no PCB
(todos regs menos 0, 26 e 27)
2. Ler do PIC o número da IRQ
3. Indexar `irq_handlers` e gravar em algum registrador o endereço do handler
4. `jalr reg` (chama handler)
5. Notificar PIC sobre a IRQ tratada
6. Recuperação de contexto do PCB
7. Retorno (`ERET`)

Periferico1Handler:

```
...  
jr $ra
```

```
...
```


Trabalho 4 - parte 2

□ Instrução MTC0

- Copia dados do banco de registradores do MIPS para o coprocessador 0 (CP0)
- O CP0 é o circuito que dá suporte a funções do sistema operacional como manipulação de interrupções, gerenciamento de memória, escalonamento, etc

□ MTC0 *rt, rd*

■ $C0[rd] \leftarrow RF[rt]$

 

Trabalho 4 - parte 2


- Instrução MTC0
 - Adicionar ao *data path* um registrador que armazene o endereço da ISR
 - ISR_AD
 - O registrador deve ser escrito através da instrução MTC0
 - O registrador ISR_AD deve ser identificado como registrador \$31 do CP0
 - Setar ISR_AD no *boot* com o endereço da ISR
 - *la \$t0, InterruptServiceRoutine # Pega endereço do label*
 - *mtc0 \$t0, \$31 # ISR_AD ← \$t0*
-

Trabalho 4 - parte 2





■ Aplicação

□ Adicionar mais três *CryptoMessages*

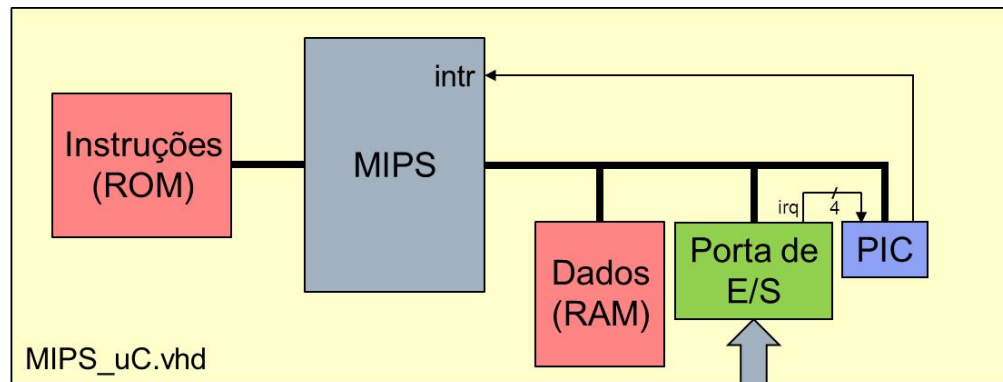- Pode-se adicionar hardware externo ao MIPS_μC para a ligação
- Os *CryptoMessages* devem gerar *irqs* (porta de E/S[15:12]) durante a execução do *Bubble Sort*
- Apresentar diagrama da ligação



Arquivos com as mensagens no *moodle*

    

Trabalho 4 - parte 2

□ Estrutura do código na memória

